

Lab 10 (Team Project) เตรียมพร้อมการสอบ Verilog

จงออกแบบวงจรและเขียน Verilog เพื่อตรวจสอบการทำงาน

ชื่อ-นามสกุล..... พงศกร รัตนพันธ์..... รหัสนักศึกษา...630610749..... ตอนที่.....001...

ชื่อ-นามสกุล..... รหัสนักศึกษา.....


ชื่อ-นามสกุล..... รหัสนักศึกษา.....

ชื่อ-นามสกุล..... รหัสนักศึกษา.....

ชื่อ-นามสกุล..... รหัสนักศึกษา.....

ชื่อ-นามสกุล..... รหัสนักศึกษา.....

 1) ออกแบบ 1-bit ALU (Arithmetic Logic Unit) ที่รับอินพุต a และ b และเลือกปฏิบัติการตามสัญญาณควบคุม c_1 และ c_0




โดยมีตารางการปฏิบัติการดังนี้

c_1	c_0	y	z
0	0	sum of (a, b, ci)	Carry out
0	1	a AND b	0
1	0	NOT a	0
1	1	0	“0” if a=b “1” if a!=b


-

-

- ออกแบบ โครงสร้างของ Verilog

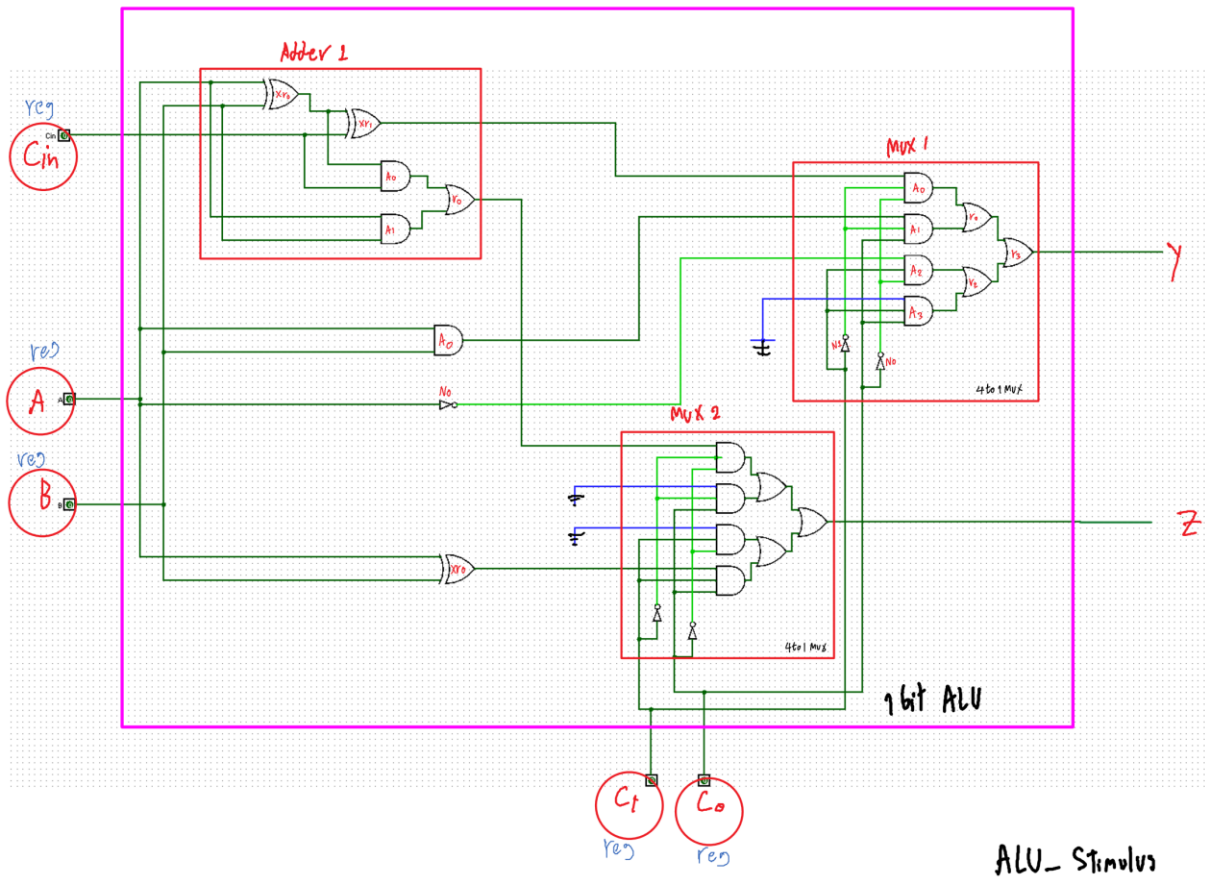

optional for 4to1 mux

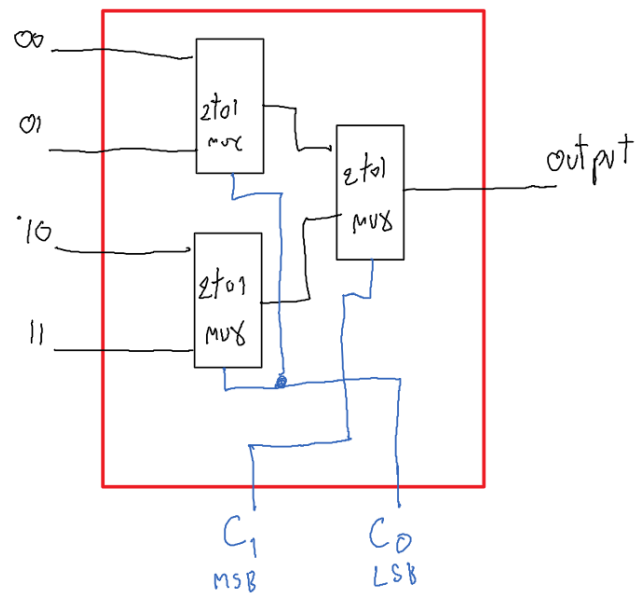

- เขียน Code ด้วย Verilog ทั้งส่วน Design และ ส่วน Stimulus

- แสดงผลการทำงานที่ได้ และ

-

-

-


- อธิบายว่า 1-bit ALU ที่ได้ทำงานถูกต้องอย่างไร
: จากผลลัพธ์ที่ได้ วงจรที่ออกแบบทำงานได้ถูกต้อง โดย เมื่อให้
- **C1 = 0 และ C0 = 0** จะได้ $y = \text{sum}(s)$ และ $z = \text{carry out}$ ของ full adder
ที่มี inputs a b และ cin จะได้ output Y , Z ตามตาราง

Inputs			Outputs	
A	B	C – IN	Sum	C – Out
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

-
- **C1 = 0 และ C0 = 1** จะได้ $y = a \text{ and } b$ และ $z = 0$ ถูกต้องตามต้องการ ดังนี้
 - $a = 0 \ b = 0 \ y = 0 \ z = 0$
 - $a = 0 \ b = 1 \ y = 0 \ z = 0$
 - $a = 1 \ b = 0 \ y = 0 \ z = 0$
 - $a = 1 \ b = 1 \ y = 1 \ z = 0$
- **C1 = 1 และ C0 = 0** จะได้ $y = \text{not } a$ และ $z = 0$ ถูกต้องตามต้องการ ดังนี้
 - $a = 0 \ b = 0 \ y = 1 \ z = 0$
 - $a = 0 \ b = 1 \ y = 1 \ z = 0$
 - $a = 1 \ b = 0 \ y = 0 \ z = 0$
 - $a = 1 \ b = 1 \ y = 0 \ z = 0$
- **C1 = 1 และ C0 = 1** จะได้ $y = 0$ และ $z = a \text{ xor } b$ ถูกต้องตามต้องการ ดังนี้
 - $a = 0 \ b = 0 \ y = 0 \ z = 0$
 - $a = 0 \ b = 1 \ y = 0 \ z = 1$
 - $a = 1 \ b = 0 \ y = 0 \ z = 1$
 - $a = 1 \ b = 1 \ y = 0 \ z = 0$

2) จากโมดูล 1-bit ALU (Arithmetic Logic Unit) ที่ได้ให้นำมาพัฒนาต่อเป็น 4-bit ALU โดยรับอินพุต a0-a3 และ b0-b3 โดยผลลัพธ์จะมี y0-y3 และ z ซึ่งเป็นผลการปฏิบัติการของอินพุต ซึ่งถูกเลือกปฏิบัติการตามสัญญาณควบคุม c_1 และ c_0

- ออกแบบ โครงสร้างของ Verilog

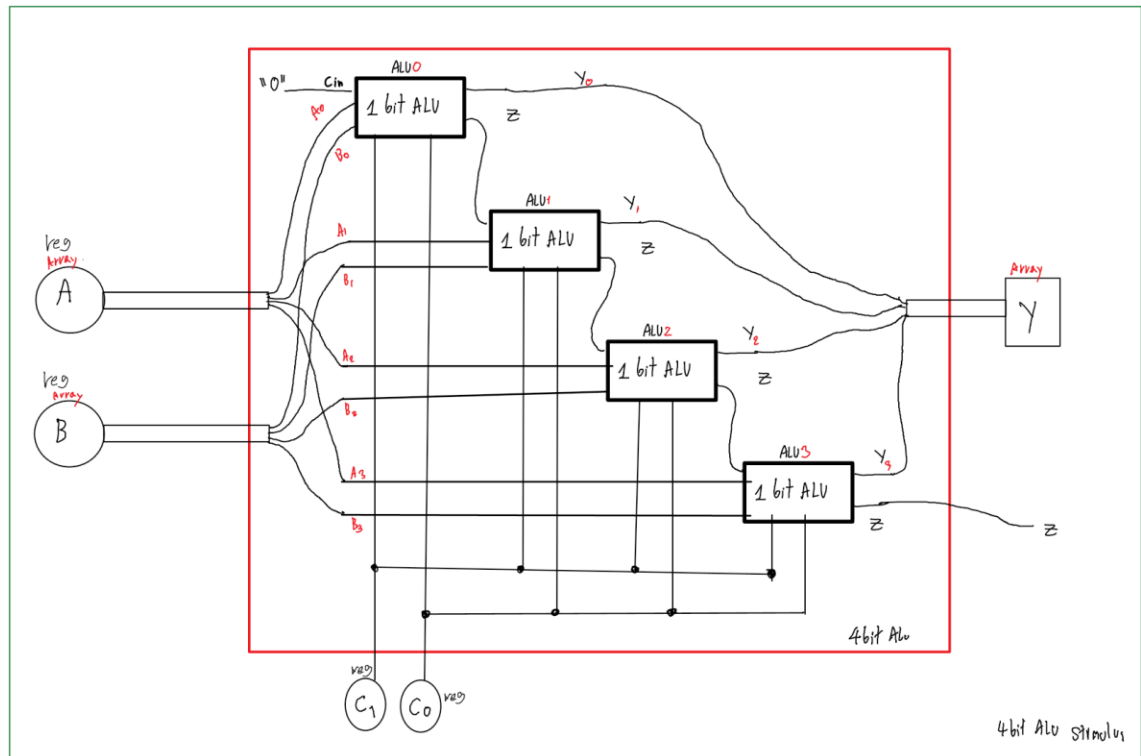

- เขียน Code ด้วย Verilog ทั้งส่วน Design และ ส่วน Stimulus
- แสดงผลการทำงานที่ได้

อธิบายว่า 4-bit ALU ที่ได้ทำงานถูกต้องอย่างไร จากผลลัพธ์ที่ได้ วงจรที่ออกแบบทำงานได้ถูกต้อง โดย เมื่อให้

- **C1 = 0 และ C0 = 0** จะได้ output คือ $y_0-y_3 = \text{sum}(s)$ ซึ่งเป็นผลรวมของ input a , b ในแต่ละหลัก เมื่อบวกเกินจะมีการพิเศษไปหลักถัดไป ซึ่งมี 4 bit โดย
 - y_3 เป็น MSB และ y_0 เป็น LSB
 - **C1 = 0 และ C0 = 1** จะได้ $y = a$ and b และ $z = 0$ ถูกต้องตามต้องการ ดังนี้
$$\begin{aligned} a_0-a_3 = 0 \ b_0-b_3 = 0 \ y_0-y_3 = 0 \ z &= 0 \\ a_0-a_3 = 0 \ b_0-b_3 = 1 \ y_0-y_3 = 0 \ z &= 0 \\ a_0-a_3 = 1 \ b_0-b_3 = 0 \ y_0-y_3 = 0 \ z &= 0 \\ a_0-a_3 = 1 \ b_0-b_3 = 1 \ y_0-y_3 = 1 \ z &= 0 \end{aligned}$$
- **C1 = 1 และ C0 = 0** จะได้ $y = \text{not } a$ และ $z = 0$ ถูกต้องตามต้องการ ดังนี้
$$\begin{aligned} a_0-a_3 = 0 \ b_0-b_3 = 0 \ y_0-y_3 = 1 \ z &= 0 \\ a_0-a_3 = 0 \ b_0-b_3 = 1 \ y_0-y_3 = 1 \ z &= 0 \\ a_0-a_3 = 1 \ b_0-b_3 = 0 \ y_0-y_3 = 0 \ z &= 0 \\ a_0-a_3 = 1 \ b_0-b_3 = 1 \ y_0-y_3 = 0 \ z &= 0 \end{aligned}$$
- **C1 = 1 และ C0 = 1** จะได้ $y = 0$ และ $z = a \text{ xor } b$ ถูกต้องตามต้องการ ดังนี้
$$\begin{aligned} a_0-a_3 = 0 \ b_0-b_3 = 0 \ y_0-y_3 = 0 \ z &= 0 \\ a_0-a_3 = 0 \ b_0-b_3 = 1 \ y_0-y_3 = 0 \ z &= 1 \\ a_0-a_3 = 1 \ b_0-b_3 = 0 \ y_0-y_3 = 0 \ z &= 1 \\ a_0-a_3 = 1 \ b_0-b_3 = 1 \ y_0-y_3 = 0 \ z &= 0 \end{aligned}$$

-


3) พัฒนาวงจรนับขึ้น,นับลง 2 บิต (00,01,10,11) โดยให้มีสัญญาณอินพุต (X) เป็นตัวควบคุมการนับขึ้นหรือนับลง โดยสัญญาณจะนับขึ้นก็ต่อเมื่อ X=0 และจะนับลงเมื่อ X=1 ออกแบบโดยใช้ Module D Flipflop

```

module D_FF(q,d,clk,reset);
    output q;
    input d,clk,reset;
    reg q;
    always @ (posedge reset or negedge clk)
    if(reset)
        q <= 1'b0;
    else
        q <= d;
endmodule

```

- ออกแบบ โครงสร้างของ Verilog

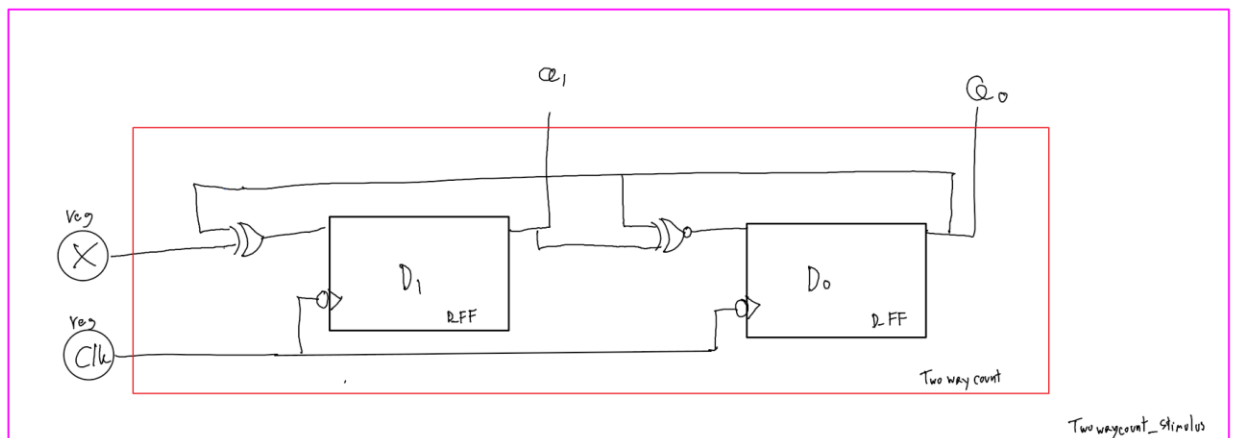

- เขียน Code ด้วย Verilog ทั้งส่วน Design และ ส่วน Stimulus
- แสดงผลการทำงานที่ได้
-
-
-

- อธิบายว่าวงจรนับที่ได้ทำงานถูกต้องอย่างไร
เมื่อ D_FF เจอ `negedge clk` จะทำการเปลี่ยน state โดยมี D_FF เป็นตัวจำว่าตอนนี้อยู่ State ไหน 2 ตัว
-
- เมื่อ x เป็น 0 วงจรจะนับขึ้นจาก 00 -> 01 -> 10 -> 11 -> 00 ไปเรื่อยๆ
- เมื่อ x เป็น 1 วงจรจะลงจาก 00 -> 11 -> 10 -> 01 -> 00 ไปเรื่อยๆ
- ตามที่เราต้องการเนื่องจากเรามี F Box ที่เป็น control box ที่คอยควบคุม logic ที่จะไปทำให้ D_FF จำค่าต่างๆ
- โดย D_FF MSB จะถูกควบคุมด้วย $X \text{ xor } Q0 \text{ } t-1$
- และ D_FF MSB จะถูกควบคุมด้วย $Q1 \text{ } t-1 \text{ xor } Q0 \text{ } t-1$
- เป็นไปตามที่ต้องการ

4) จากวงจรนับขึ้น, นับลง 2 บิต ที่ได้ในข้อ 3 ให้เพิ่มสัญญาณเอาต์พุตโดยให้สัญญาณเอาต์พุตเป็น 1 ก็ต่อเมื่ออยู่ที่สถานะ 01 และค่าอินพุต(x) เป็น 1 เท่านั้นในกรณีอื่นสัญญาณเอาต์พุตนี้จะเป็น 0

- ออกแบบ โครงสร้างของ Verilog

